

LAB 3

מגישים :

- יגל בן צבי 208584615
- רון בניטה 314882317

תאריך הגשה : 11.05.2025

מחלקה : המחלקה להנדסת חשמל


קורס : מעבדת ארכיטקטורה מתקדמת ומאיצי
חומרה - 361.1.4693



אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Ben-Gurion University of the Negev

הקדמה

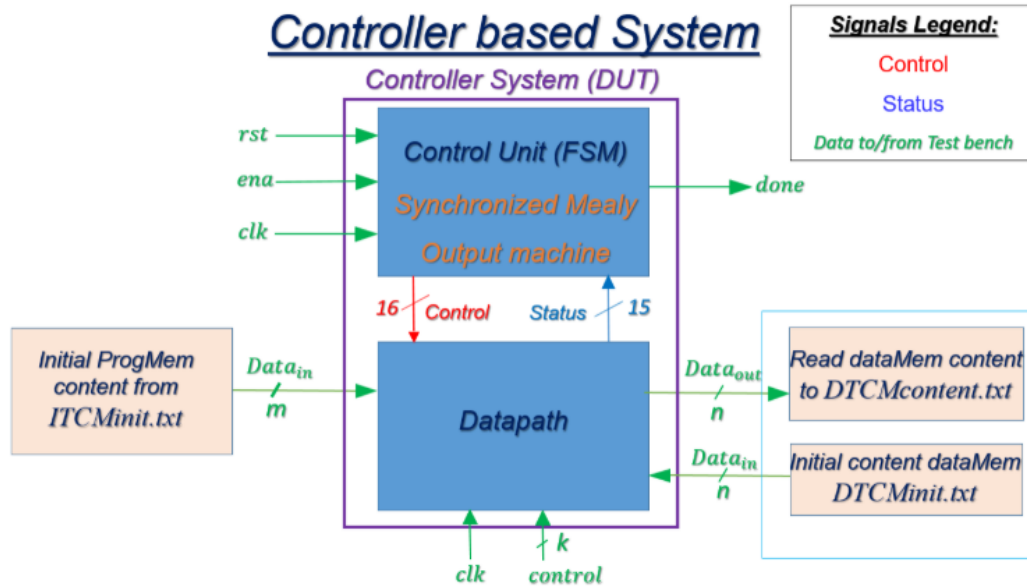במעבדה זו אנו נדרשים לפתח בקר בסיסי מסוג MULTI-CYCLE על מנת להריץ תוכנית. הבקר מחולק ל-2 חלקים עיקריים : control unit (FSM) and datapath כך שה control unit משמש כ"ראש" וה datapath משמש כשרירים שמבצעים את הפעולות שהראש מנחה אותם.



הבקר יתמוך בפקודות המפורטות ב – ISA הבאה :


Instruction Format	Decimal value	OPC	Instruction	Explanation	N	Z	C
R-Type	0	0000	add ra,rb,rc	$R[ra] \leq R[rb] + R[rc]$	*	*	*
			nop	$R[0] \leq R[0] + R[0]$ (emulated instruction)	*	*	*
	1	0001	sub ra,rb,rc	$R[ra] \leq R[rb] - R[rc]$	*	*	*
	2	0010	and ra,rb,rc	$R[ra] \leq R[rb]$ and $R[rc]$	*	*	-
	3	0011	or ra,rb,rc	$R[ra] \leq R[rb]$ or $R[rc]$	*	*	-
	4	0100	xor ra,rb,rc	$R[ra] \leq R[rb]$ xor $R[rc]$	*	*	-
J-Type	5	0101	unused				
	6	0110	unused				
	7	0111	jmp offset_addr	$PC \leq PC + 1 + \text{offset_addr}$	-	-	-
	8	1000	jc /jhs offset_addr	If(Cflag==1) $PC \leq PC + 1 + \text{offset_addr}$	-	-	-
	9	1001	jnc /jlo offset_addr	If(Cflag==0) $PC \leq PC + 1 + \text{offset_addr}$	-	-	-
I-Type	10	1010	unused				
	11	1011	unused				
	12	1100	mov ra,imm	$R[ra] \leq \text{imm}$	-	-	-
	13	1101	ld ra,imm(rb)	$R[ra] \leq M[\text{imm} + R[rb]]$	-	-	-
Special	14	1110	st ra,imm(rb)	$M[\text{imm} + R[rb]] \leq R[ra]$	-	-	-
	15	1111	done	Signals the TB to read the DTCM content	-	-	-

Note: * The status flag bit is affected , - The status flag bit is not affected

:Control unit

הוא משמש כ"מוח" של הבקר, ממוש בעזרת מכונת מצבים סופית (FSM), הוא מקבל אותות כניסה מ-2 מקורות: הראשון זה מה-TB (בירוק) והשני זה מה-datapath (בכחול).

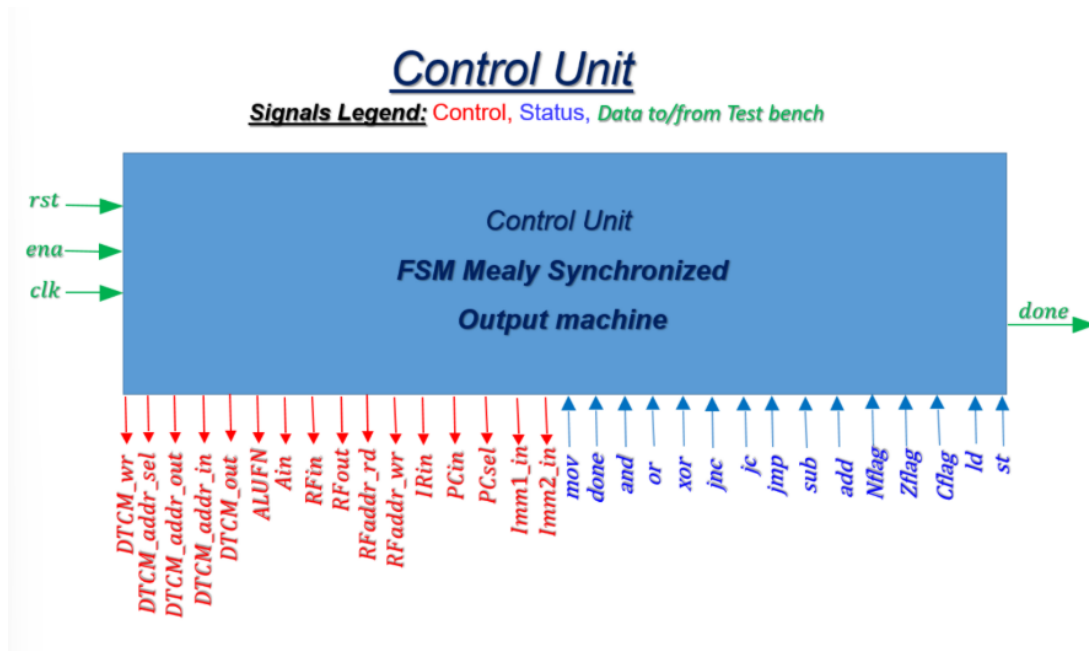והוא מוציא אותות וחיוויים אל ה-datapath (באדום).




בעזרת האותות היוצאים אל ה-datapath – אנו מחליטים כיצד הידע יעבור, יעובד, ומי יכתוב ויקרא מאיפה ולאן.

אנו ממשנו בעזרת 2 מצבים בסיסים לכל פקודה שהם:

- Fetch – הבאה של הפקודה הבאה
- Id (decode) – פענוח הפקודה

 ומכאן חילקנו את המצב האחרון שהוא excute כלומר ביצוע הפקודה בהתאם לסוגי הפקודות:



- R-type
- I-type
- J-type

:Data Path


השרירים אשר מבצעים את מה שיחידת השליטה מורה להם לבצע.

בחלק זו אנו מיישמים באופן מקבילי, ומתבססים על הידע שצברנו ב-2 המעבדות הקודמות.

אנו בעצם בונים מערכת אשר מקבלת פקודות מהזיכרון באופן טורי, מביאה אותם (fetch), מפענחת אותם (decode) ומבצעת אותם (execute).

ישנו כמובן זיכרון לפקודות (program memory) וזיכרון למידע ונתונים (data memory).

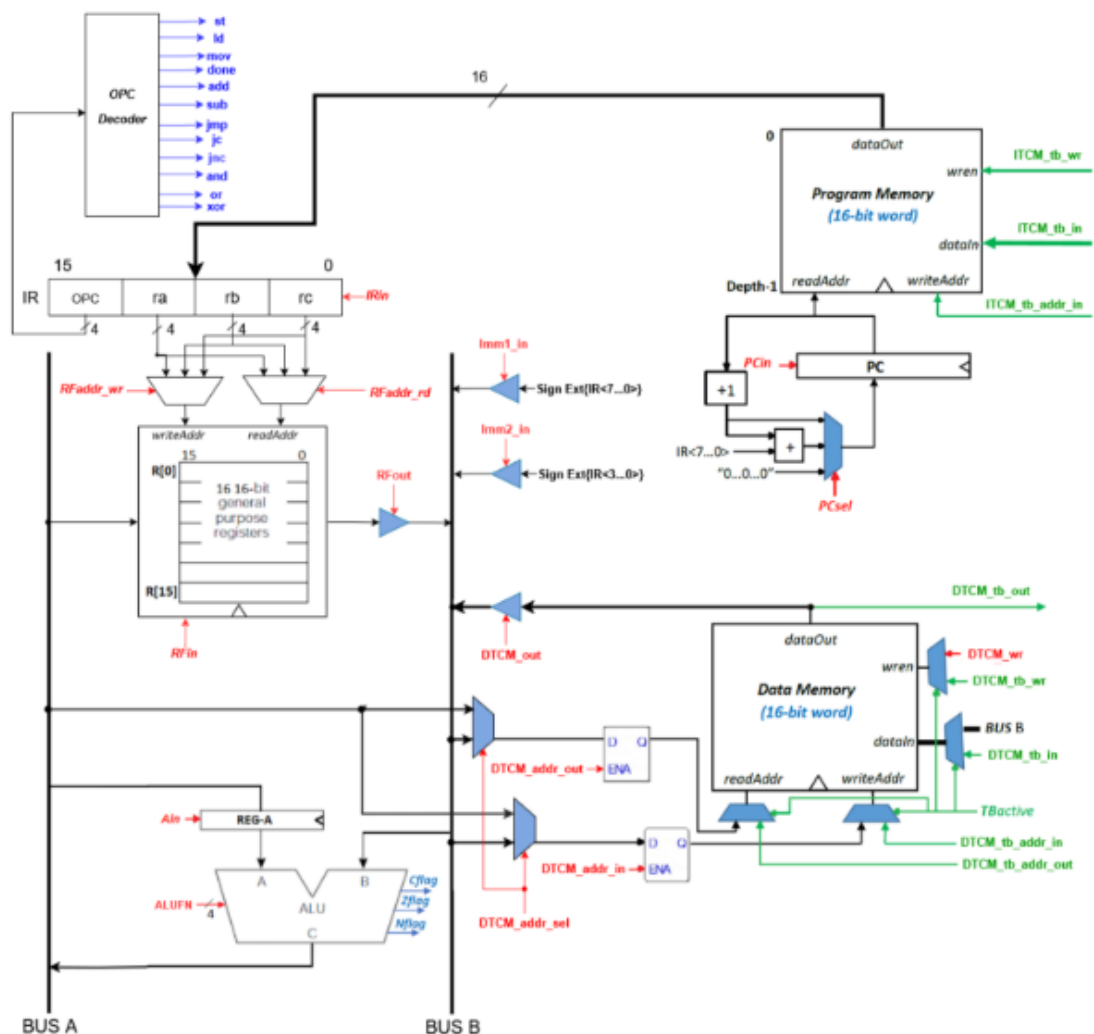
בנוסף אנו עובדים עם 2 קווי תעבורה (bus): bus A, bus B.



בדיקה של הרכיבים :

בבדיקה זו ניקח דוגמה למימוש מכל סוג פקודה R-type, J-type, I-type

עבור R_type ניקח את פקודות ADD, נדליק את קו הבקרה של ADD ונראה כי אנו
אכן עוברים בין המצבים כמצופה.

 

שלב 1 : fetch - בשלב זה רק הביט של ADD דולק (זו המטרה) וכי Irin דולק גם
על מנת להכניס את הפקודה הבאה שהיא על ה-bus לתוך רגיסטר IR.


שלב 2 : id(decode) – בשלב זה נדלקים רק ה- RfOut, Ain שבו אנו מוצאים את
הרגיסטר המתאים על קו ה-A אל רגיסטר A בכניסה ל-ALU.

נדלקים גם $ALUFN = 0111$ שזה אומר שמה שעל busB יועבר אל c וכי
RfAddr_in גם דולק כדי להכניס את הכתובת המתאימה.

שלב 3 : execute שזה שלב הביצוע בו אנו מבצעים את פעולת ה-ADD ב-ALU פה
רק RfOut דולק. ובמחזור שעון הבאה יידלקו הביטים

$PCin, RFin$ ו- 10 $RFaddr_wr$ $PCsel = 01$.

עבור J_type ניקח את פקודות jnc, נדליק את קו הבקרה של jnc ונראה כי אנו אכן עוברים בין המצבים כמצופה.

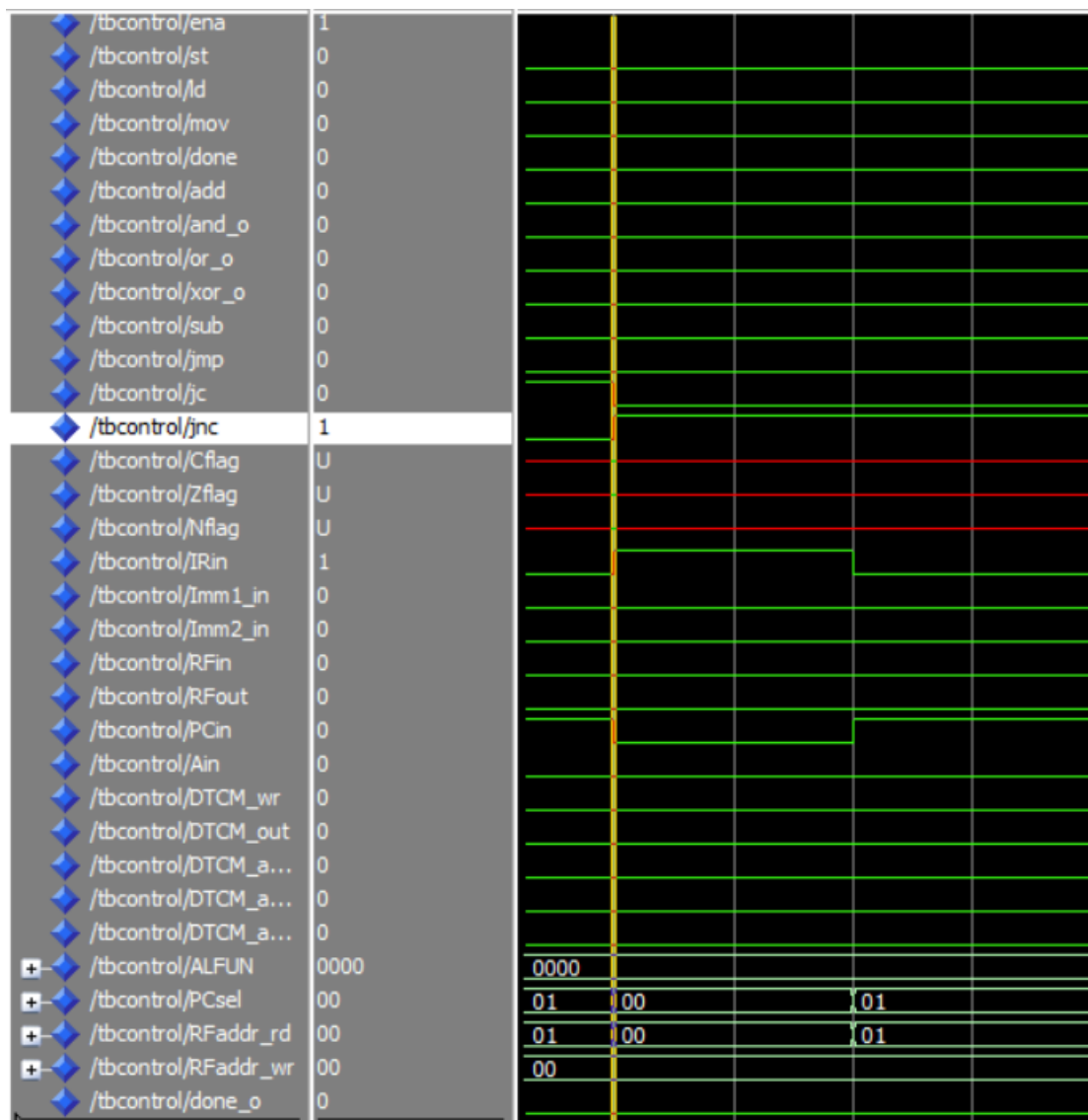

שלב 1 : fetch - בשלב זה רק הביט של jnc דולק (זו המטרה) וכי Irin דולק גם על מנת להכניס את הפקודה הבאה שהיא על ה-bus לתוך רגיסטר IR.

שלב 2 : id(decode) and execute – בשלב זה נדלקים PCin

```
.PC_sel = 01=RFaddr_rd - 1
```

ומכיוון שאין carry אז אנו מסיימים פה ללא קפיצה והכנסה של הקפיצה.

