

# LAB 5

**מגישים :**

- יגל בן צבי 208584615
- רון בניטה 314882317

**מחלקה :** המחלקה להנדסת חשמל

**קורס :** מעבדת ארכיטקטורה מתקדמת ומאיצי  
חומרה - 361.1.4693



**אוניברסיטת בן-גוריון בנגב**  
Ben-Gurion University of the Negev

## הקדמה

מטרת המעבדה היא לתכנן, לממש ולאמת מעבד מסוג MIPS בארכיטקטורת צינור (Pipelined), התואם ל-ISA של MIPS32. המעבד נבנה תחילה כמעבד חד-מחזורי, ולאחר מכן שודרג למעבד בעל חמישה שלבים בצינור (IF, ID, EX, MEM, WB), תוך שילוב יחידות לזיהוי סכנות מידע (Hazards) ויחידות להעברת קדימה (Forwarding).

במהלך הפרויקט נדרשנו לממש את המעבד בשפת VHDL, לבצע סימולציה פונקציונלית באמצעות ModelSim, ולסנתז את התכנון ליישום על גבי לוח FPGA מתוצרת Altera. כמו כן, נעשה שימוש בכלי SignalTap לצורך איתור תקלות ובדיקת ביצועים בזמן אמת.

### **סקירת מבנה עליון של המערכת**

המערכת מבוססת על ארכיטקטורת MIPS בצינור בעל חמישה שלבים (Pipeline):

1. IF – Instruction Fetch

2. ID – Instruction Decode and Register Read

3. EX – Execute / ALU Operations

4. MEM – Memory Access

5. WB – Write Back


בין כל שלב קיימים רגיסטרים שלבים (Pipeline Registers) שמפרידים את השלבים ושומרים את הערכים הדרושים להמשך עיבוד נכון. בנוסף, המבנה כולל את היחידות הבאות:

- **Register File** - כולל שלושה פורטים: שניים לקריאה ואחד לכתיבה.
  - **ALU** - מבצעת חישובים אריתמטיים ולוגיים.
  - **Data Memory** - זיכרון לקריאה וכתיבה.
  - **Control Unit** - קובעת את אותות השליטה על פי פקודת ה-Opcode ו-Funct.
  - **Hazard Detection Unit** - מונעת קונפליקטים על ידי איתותי Stall או Flush.
  - **Forwarding Unit** - מנתבת ערכים ישירות בין שלבים EX/MEM/WB כדי למנוע עיכובים מיותרים.
  - **Jump & Branch Logic** - כולל זיהוי תנאים והתאמות ל-PC בהתאם.
- לצורכי בדיקות וביצועים, המערכת כוללת גם ממשק לשליטה מה-FPGA:


- **Reset (KEY0)** - אתחול סינכרוני שמאפס את ה-PC.
- **BPADDR\_i** - לצורך Triggering ב-SignalTap.
- **STCNT\_o, FHCNT\_o** - מונים את מספר ה-Stalls וה-Flushes (בהתאם להגדרות IPC).

המערכת כולה פועלת על בסיס שעון יחיד (CLK) ומיישמת הפרדת זיכרונות (Harvard Architecture), עם הפרדה מלאה בין Instruction Memory ל-Data Memory.

מצורף שרטוט המערכת:

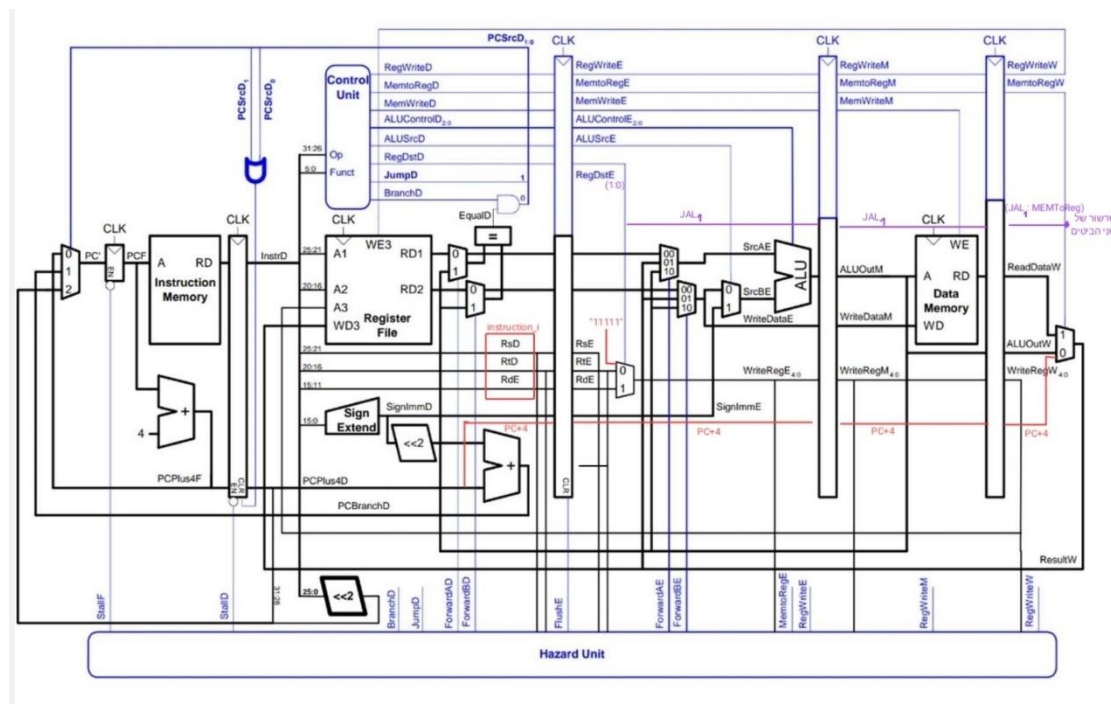

: RTL

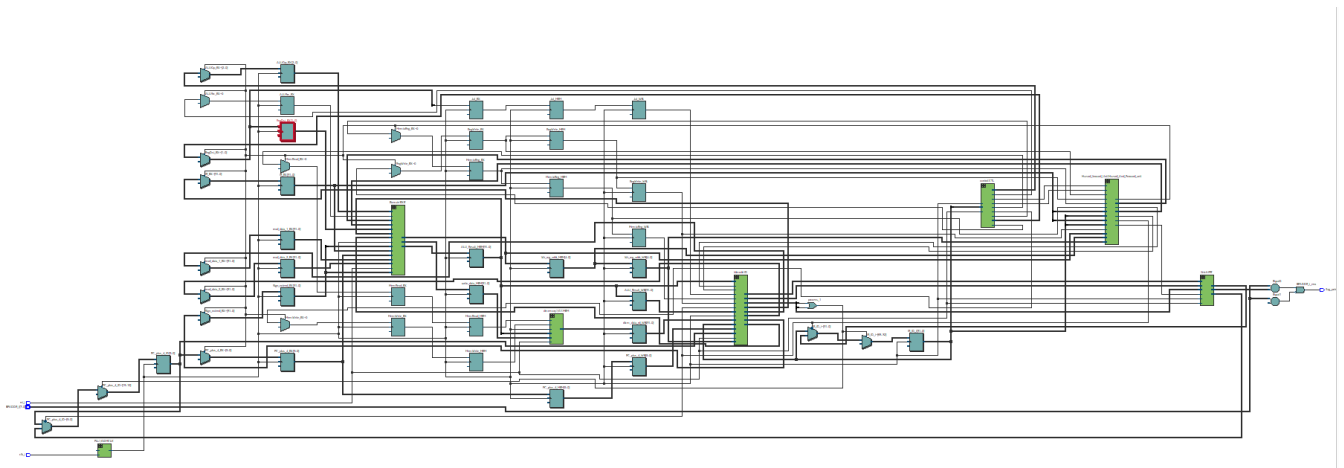

## בדיקת המערכת

לפני שצרבנו את הקוד לבקר בדקנו שהתכנית שכתבנו באמת עובדת.  
לקחנו קוד בשפת C והפכנו אותו לקוד אסמבלי.

```
.data

Mat1:  .word 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Mat2:  .word 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
resMat: .word 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
M:      .word 4

.text
main:
la $a0, Mat1    # $a0 = address of Mat1
la $a1, Mat2    # $a1 = address of Mat2
la $a2, resMat  # $a2 = address of resMat
lw $a3, M       # $a3 = matrix size
jal addMats     # Call addMats function

j finish

addMats:
## Sums two matrixes $a0 and $a1 and put it in $a2
addi $s0, $0, 0    # element_bytes_pointer = 0
addi $t0, $0, 4    # const of 4
mul $s1, $a3, $a3
mul $s1, $s1, $t0  # num_elements_bytes = 4*M*M

add_loop:
beq $s0, $s1, done # while element_bytes_pointer != num_elements_bytes
add $t0, $a0, $s0  # find Mat1 pointer with offset
add $t1, $a1, $s0  # find Mat2 pointer with offset
add $t2, $a2, $s0  # find resMat pointer with offset

lw $t0, 0($t0)     # get Mat1 pointer value
lw $t1, 0($t1)     # get Mat2 pointer value
add $t3, $t1, $t0
sw $t3, 0($t2)     # resMat[i] <= Mat1[i]+Mat2[i]

addi $s0, $s0, 4    # next word
j add_loop

done:
jr $ra

finish:
```

```

void addMats(int Mat1[M][M], int Mat2[M][M], int resMat[M][M]){
    define it yourself _
}

void main(){ //int=32bit
    int Mat1[M][M]={ {1,2,3,4}, {5,6,7,8}, {9,10,11,12}, {13,14,15,16} };
    int Mat2[M][M]={ {13,14,15,16}, {9,10,11,12}, {5,6,7,8}, {1,2,3,4} };
    int resMat[M][M];

    addMats(Mat1,Mat2,resMat); // resMat = Mat1 + Mat2
}

```


בבדיקת הביצועים הרצנו קובץ אסמבלי עם פקודות שנמצאות בISA של המעבד שפיתחנו במעבדה זו. קובץ האסמבלי מממש חיבור מטריצות MAT1, MAT2 שיושבות בזיכרון ומכניסה את התוצאות למטריצת יעד שנמצאת גם כן בזיכרון. לאחר הרצה ב-MARS קיבלנו את הערכים הבאים בזיכרון.

Address	Value (+0)	Value (+4)	Value (+8)	Value (+c)	Value (+10)	Value (+14)	Value (+18)	Value (+1c)
0x10010000	0x00000001	0x00000002	0x00000003	0x00000004	0x00000005	0x00000006	0x00000007	0x00000008
0x10010020	0x00000009	0x0000000a	0x0000000b	0x0000000c	0x0000000d	0x0000000e	0x0000000f	0x00000010
0x10010040	0x00000001	0x00000002	0x00000003	0x00000004	0x00000005	0x00000006	0x00000007	0x00000008
0x10010060	0x00000009	0x0000000a	0x0000000b	0x0000000c	0x0000000d	0x0000000e	0x0000000f	0x00000010
0x10010080	0x00000002	0x00000004	0x00000006	0x00000008	0x0000000a	0x0000000c	0x0000000e	0x00000010
0x100100a0	0x00000012	0x00000014	0x00000016	0x00000018	0x0000001a	0x0000001c	0x0000001e	0x00000020
0x100100c0	0x00000004	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000


הערה – כתובת 0x100100c0 מחזיקה את גודל המטריצה הריבועית ואכן נראה שזה 4 כי המטריצות הן 4x4.

את קובץ האסמבלי הרצנו על הקוד שלנו באמצעות MODELSIM כדי לוודא את תקינות המערכת שתכננו, נוודא שהתכנית עובדת כראוי ונשווה בין הערכים בזיכרון של בסימולציה לבין של ה-MARS.

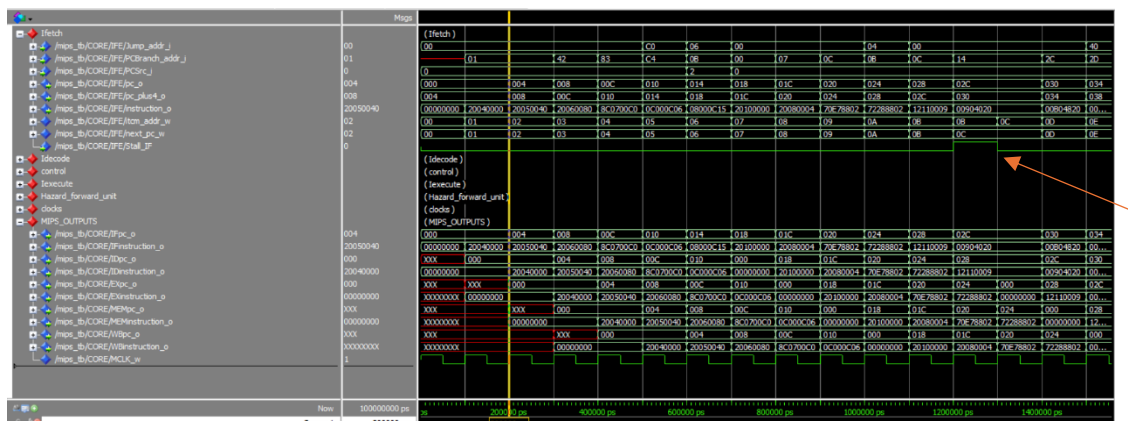ניתן לראות שהמערכת רצה כמו שצריך, ה-PC מתקדם ב-4 כל מחזור שעון בהתאם ל-ISA. בנוסף מסומן חץ שמציג את מצב stall, מצב בו ה-PC נשאר באותה כתובת ולא מתקדם זמנית ולאחר מכן ממשיך כרגיל.



 
בתרשים גלים הבא מוצגים הרגיסטרים של המערכת.  
ניתן לראות שרגיסטר 4 נטען בערך 0, רגיסטר 5 בערך 0x40.  
התרדים מציג את ההתנהגות המקבילה של הקוד אסמבלי שטוען לרגיסטרים  
כתובות בזיכרון. כך אנחנו מתקבלים התנהגות תקינה של שמירת ערכים בזיכרון.



דוגמה לפקודה באסמבלי שמבצעת stall

0x0040003c	0x00904020	add \$8,\$4,\$16	27: add \$t0, \$a0, \$s0 # find Mat1 pointer with offset
0x00400040	0x00b04820	add \$9,\$5,\$16	28: add \$t1, \$a1, \$s0 # find Mat2 pointer with offset
0x00400044	0x00d05020	add \$10,\$6,\$16	29: add \$t2, \$a2, \$s0 # find resMat pointer with offset

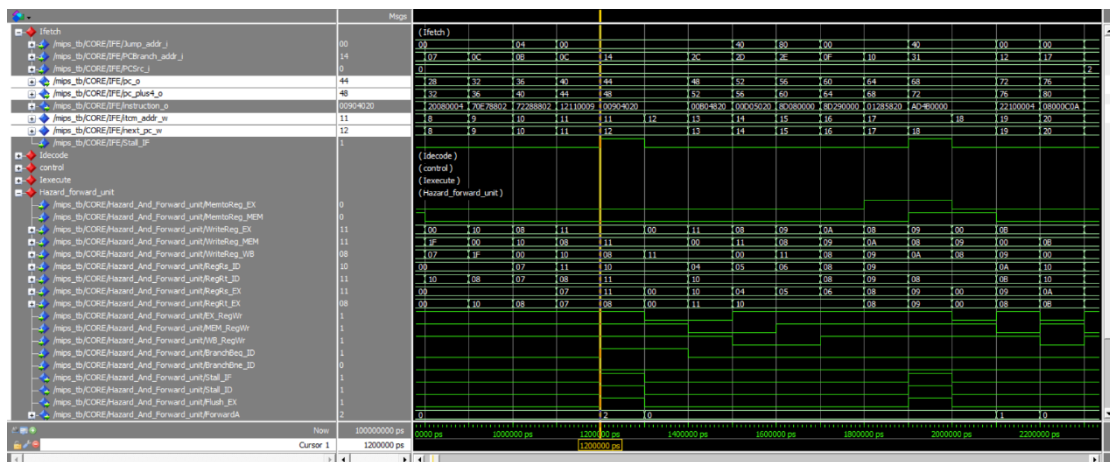ניתן לראות את ה-STALL עולה בכתובת הנכונה.



בנוסף ניתן לראות בזיכרון של הסימולציה כי אנחנו מקבלים תוצאה זהה לתוצאה  
שקיבלנו ב-MARS רק שויוואלית זה בסדר הפוך.

0000002f	00000020	0000001e	0000001c	0000001a	00000018	00000016	00000014	00000012
00000027	00000010	0000000e	0000000c	0000000a	00000008	00000006	00000004	00000002
0000001f	00000010	0000000f	0000000e	0000000d	0000000c	0000000b	0000000a	00000009
00000017	00000008	00000007	00000006	00000005	00000004	00000003	00000002	00000001
0000000f	00000010	0000000f	0000000e	0000000d	0000000c	0000000b	0000000a	00000009
00000007	00000008	00000007	00000006	00000005	00000004	00000003	00000002	00000001

## קומפילציה ב-Quartus

לאחר שווידאנו שהמערכת שבנינו עובדת כראוי בסימולציה נעבור לשלב הבא והיא צריבת המערכת על גבי ה-FPGA.

ראשית אנחנו נמצא את התדר המקסימלי של המערכת, על מנת למצוא תדר מקסימלי של המערכת נוסיף את קובץ ה SDC הבא:


```
1 # Define the main clock on clk_i pin
2 create_clock -name clk_i -period 20.0 [get_ports clk_i]
3
4 # Ignore altera_reserved_tck to avoid confusion
5 set_false_path -from [get_ports altera_reserved_tck]
6
7 # Example input and output delays if needed:
8 # set_input_delay -clock clk_i 2.0 [all_inputs]
9 # set_output_delay -clock clk_i 2.0 [all_outputs]
```

הרגיסטרים של ה-pipeline מקודמים על שעון ולכן נוכל לומר כי המערכת שלנו היא סינכרונית, דבר זה מאפשר לנו למצוא את התדר המקסימלי של המערכת.

Slow 1100mV 85C Model Fmax Summary				
<<Filter>>				
	Fmax	Restricted Fmax	Clock Name	
1	60.05 MHz	60.05 MHz	clk_i	

Slow 1100mV 0C Model Fmax Summary				
<<Filter>>				
	Fmax	Restricted Fmax	Clock Name	Note
1	62.24 MHz	62.24 MHz	clk_i	

בנוסף מצורף הנתבי הקריטי של המערכת שלנו.

 


הנתבי שלנו הוא בין ה-ID לבין ה-IF. הוא מציג חישובים קומבינטוריים, פענוח פקודה, חישוב ה-pc וגישה לזיכרון RAM.

## לוגיקה עבור המודולים השונים


	Compilation Hierarchy Node	Combinational ALUTs	Dedicated Logic Registers	Block Memory Bits	DSP Blocks	Pins	Virtual Pins
1	▼  MIPS	1689 (9)	1707 (324)	16384	1	11	0
1	▶  Execute:EXE	609 (415)	0 (0)	0	1	0	0
2	▶  Hazard_forward_UnitHazard_And_Forward_unit	26 (26)	0 (0)	0	0	0	0
3	▶  ldcode:ID	795 (795)	1120 (1120)	0	0	0	0
4	▶  lfetch:IFE	82 (35)	79 (13)	8192	0	0	0
5	▶  PLL:G0:MCLK	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0
6	▶  control:CTL	10 (10)	0 (0)	0	0	0	0
7	▶  dmemory:G1:MEM	47 (0)	65 (0)	8192	0	0	0
8	▶  sld_hub:auto_hub	111 (1)	119 (0)	0	0	0	0

נסביר עבור כל מודל איך הוא עובד ונצרך שרטוט של כל מודל.

מצורף שרטוט המערכת:

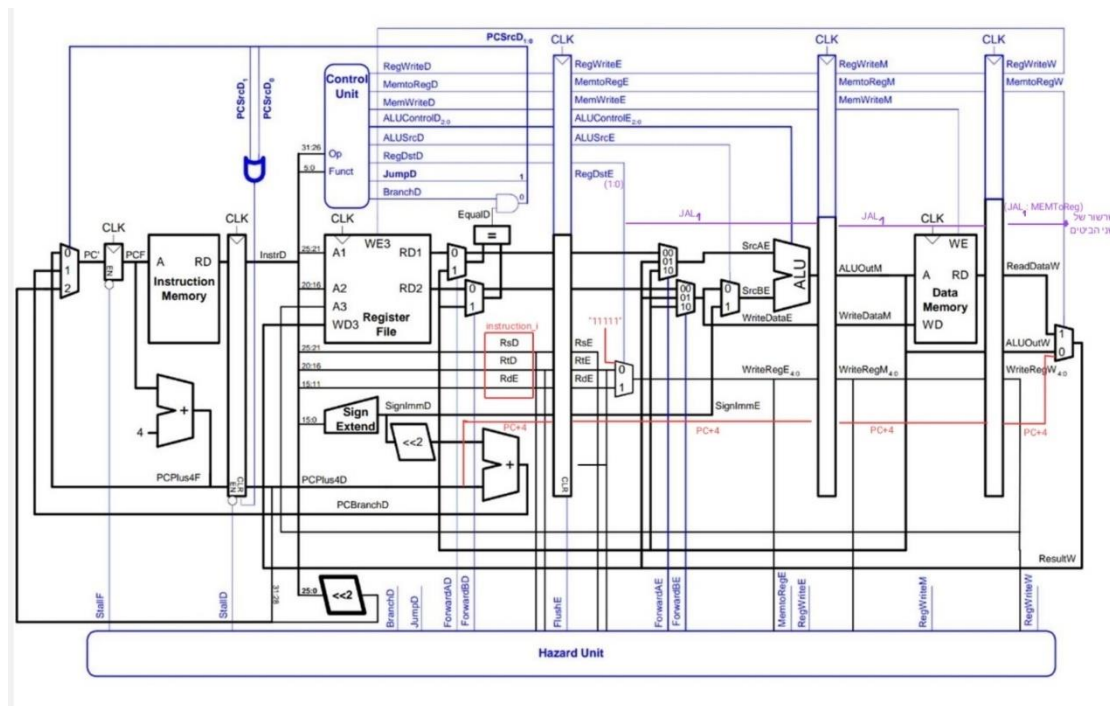

RTL לאחר סינטזה:

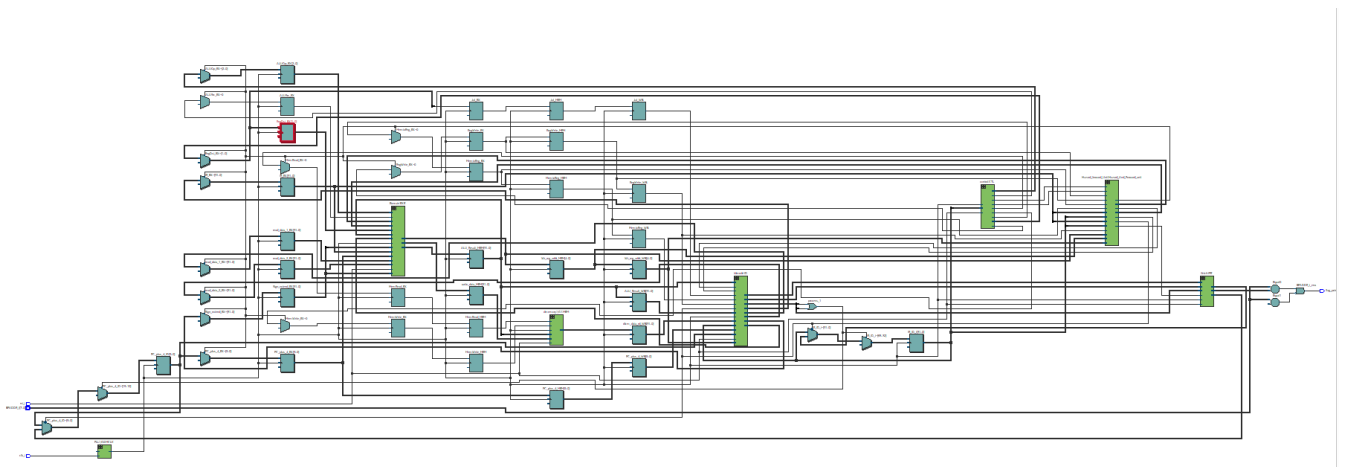



## מודל FETCH


בשלב זה, המעבד מבצע את הבאת הפקודה (Instruction) מה Memory על פי ערך מונה הפקודות (PC). ערך זה מכתוב איזו פקודה תתבצע במחזור הבא, ולכן חיוני לעקוב אחרי כל תנאי שמשפיע על עדכון ה-PC.

### סקירת פעולת המודול:


מנגנון העדכון של ה-PC מורכב מהתנאים הבאים:

- **פקודת Jump:** כאשר מזוהה פקודת jump, ה-PC מקבל את הכתובת שאליה יש לקפוץ (לדוגמה:  $PC \leftarrow \{PC + 4[31:28], instr\_index, 2'b00\}$ ).
- **פקודת Branch מותנית:** במידה ומתקיים תנאי סניף (כמו BEQ, BNE) מתקבלת החלטה אם לעדכן את ה-PC בכתובת היעד של הסניף. זאת על בסיס השוואה בין רגיסטרים, ועל פי אות ה-Branch וה-Zero.
- **ברירת מחדל – ריצת תוכנה רגילה:** כאשר לא מתקיימים התנאים לעיל, ה-PC פשוט גדל ב-4, כלומר:  $PC \leftarrow PC + 4$ .

שרטוט RTL של ה-entity.

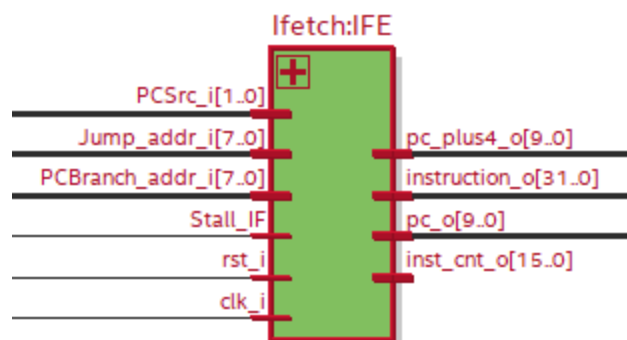

שרטוט של המודל

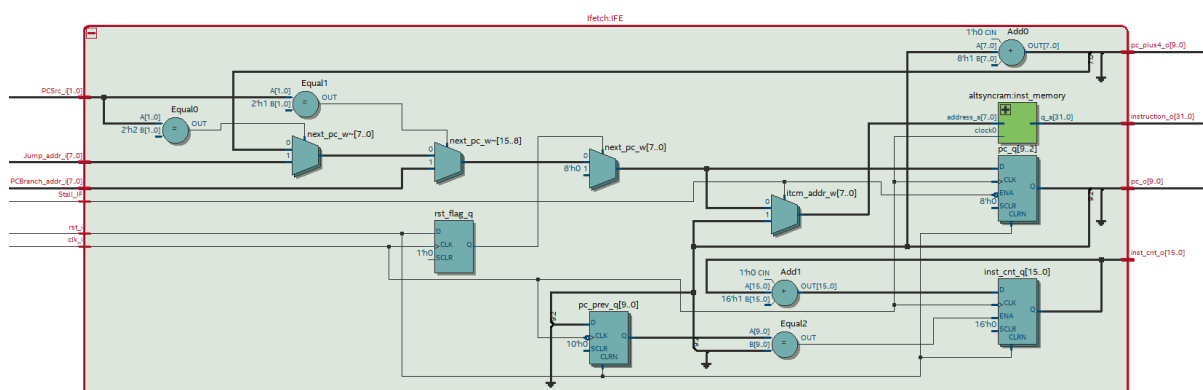

אם קיימת סכנה (Hazard) שדורשת עצירה של שלב ה-Fetch, אזי PC לא מתעדכן, וערכו נשמר. זה קורה כאשר יחידת הזיהוי (Hazard Detection Unit) שולחת  $StallF = 1$ .

## מודל INSTRUCTION DECODE

בשלב זה, מתבצע פיענוח של הפקודה שהובאה בזיכרון בשלב ה-Fetch. מטרת שלב זה היא להבין מה סוג הפקודה ומה יש לבצע במחזורי השעון הבאים, וכן להביא את הערכים המתאימים מתוך רשימת הרגיסטרים.

### **פורמט הפקודה:**

בארכיטקטורת MIPS קיימים שלושה סוגי פקודות עיקריים:

תיאור כללי	שדות	Type
פקודות אריתמטיות/לוגיות בין רגיסטרים	opcode, rs, rt, rd, shamt, funct	R
גישה לזיכרון, סניפים ועוד	opcode, rs, rt, immediate	I
פקודות קפיצה (jump)	opcode, address	J


### **מה מתבצע בשלב זה:**

- שליפת הערכים מתוך רשימת הרגיסטרים (RF) לפי השדות rs ו-rt.
- קבלת שדות הפקודה: opcode, funct, immediate, rd, rt, rs.
- שליחה של opcode ו- funct ליחידת הבקרה (Control Unit), כדי לקבוע אותות שליטה בהמשך הצינור.
- הרחבת Immediate ל-32 סיביות בעזרת Sign Extend.
- קביעת אם יש צורך בעדכון PC כתוצאה מ-branch או jump, כולל ניתוח תנאים.


### **התמודדות עם פקודות מותנות:**

- אם מדובר בפקודת branch, מתבצעת בדיקה בין הערכים שהובאו מ-RF.
- במידה ומתקיים תנאי הסעיף ( $zero = 1$ ), ייתכן שנידרש לבצע flush בשל branch misprediction.

## שרטוט RTL של ה-entity.

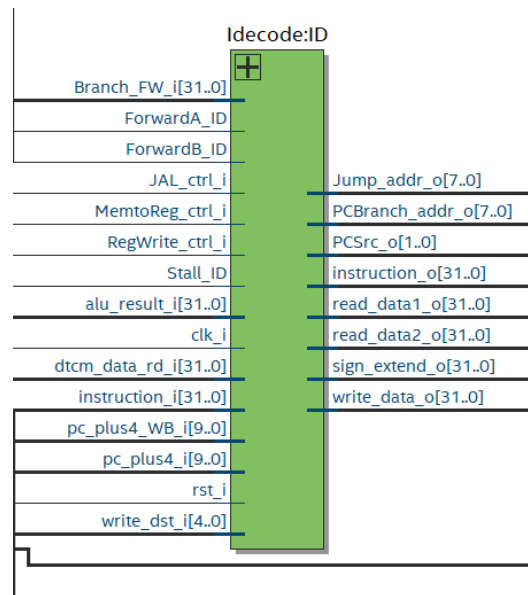

## שרטוט של המודל

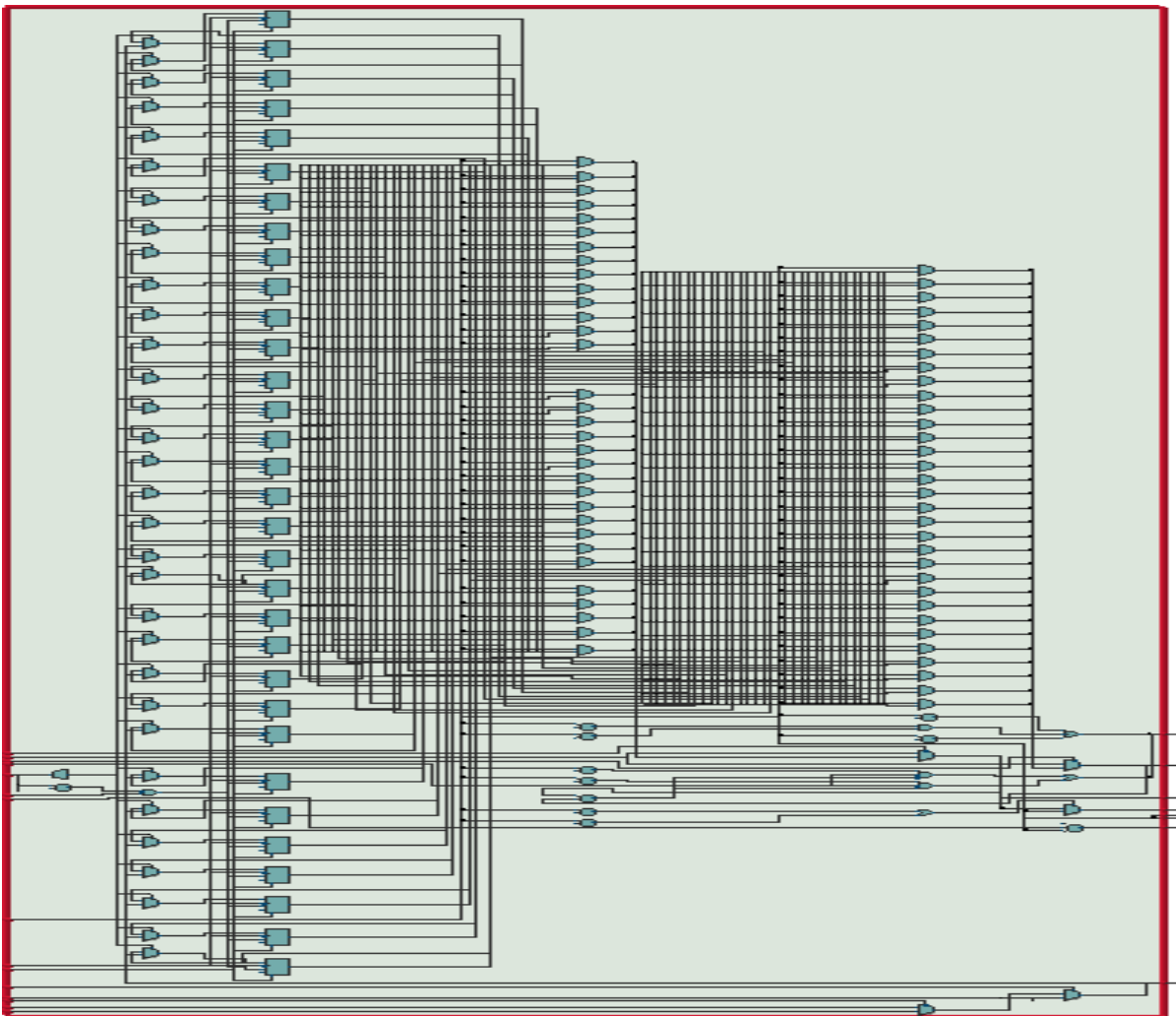

## מודל EXECUTE

בשלב זה אנו מבצעים את הפעולה האריתמטית או הלוגית של הפקודה, כמו חיבור, חיסור, AND, OR או חישוב כתובת לזיכרון. פעולות אלו מתבצעות על ידי יחידת ה-ALU של המעבד.

### **מטרות שלב EX:**

- ביצוע פעולה אריתמטית/לוגית על פי פקודת הפעלה
- חישוב כתובת גישה לזיכרון (בפקודות lw, sw)
- חישוב כתובת קפיצה עבור פקודות branch
- איתור סכנות מידע (data hazards) ופתירתן בעזרת Forwarding

### **הבדל מול מעבד חד־מחזורי (single-cycle):**

במעבד חד־מחזורי, חישוב תנאי הסניף מתבצע מיידית, וה-PC מתעדכן מיד. במעבד בצינור, לעומת זאת, שלב חישוב תנאי ה-branch מתרחש ב-EX, ולכן אם התנאי מתקיים, יש צורך לבצע flush לפקודות שכבר התחילו להיטען.


### **טיפול ב-branch hazard:**

- הפלט של ALU (Zero) קובע האם התנאי מתקיים.
- במידה וכן, יחידת ה-control שולחת Flush כדי למחוק את הפקודה שנכנסה ל-ID או IF לפני שנודע שהתנאי אמיתי.
- זה גורם ל-1 delay slot.


### **טיפול ב-data hazard:**

- כאשר יש תלות בין פקודה ב-EX לפקודה קודמת שעדיין לא סיימה כתיבה ל-register, נעשה שימוש ב-Forwarding Unit.
- לדוגמה: אם פקודת add תלויה ב-lw שנמצאת ב-MEM, נזהה זאת בעזרת יחידת ה-Hazard ונעכב את הפקודה או נעביר לה ערך נכון ממחזור קודם.

שרטוט RTL של ה-entity.

 

שרטוט של המודל

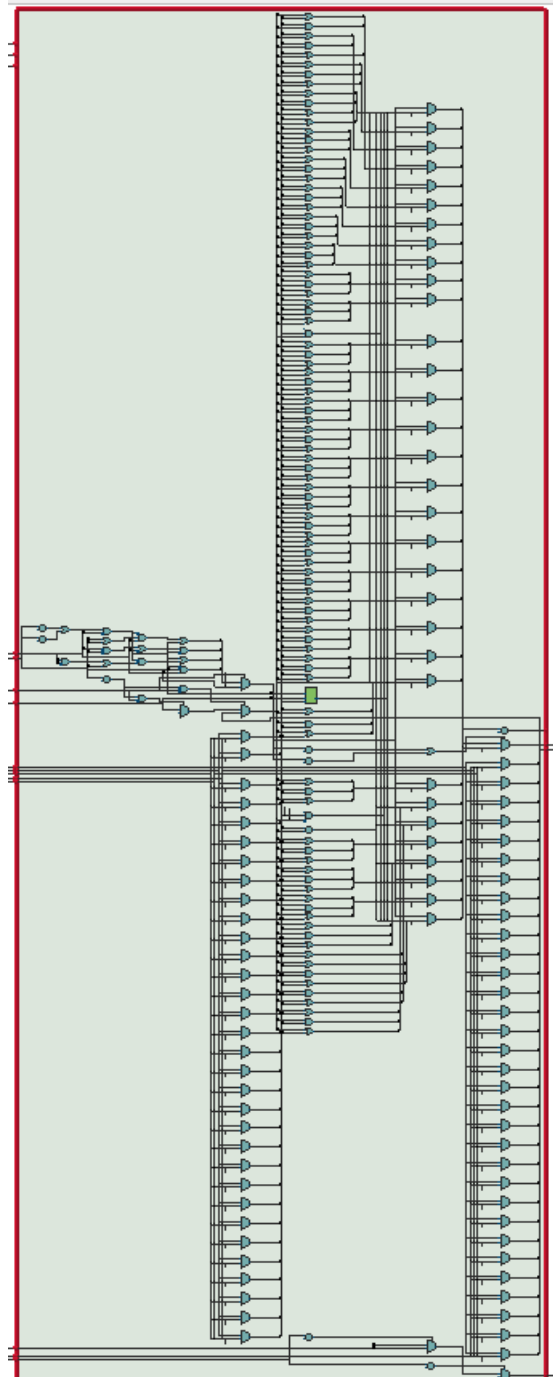

## מודל MEMORY


בשלב זה, המעבד מבצע גישה לזיכרון נתונים (Data Memory), בהתאם לסוג הפקודה:

- אם הפקודה היא **lw** (load word) - מתבצעת קריאה מהזיכרון לפי כתובת מחושבת.
- אם הפקודה היא **sw** (store word) - מתבצעת כתיבה לזיכרון של ערך מרגיסטר.
- אם מדובר בפקודה אחרת (למשל add, sub, and וכו') שלב זה פשוט מעביר את התוצאה קדימה ל-WB, ללא פעולה נוספת.


### **תפקידי השלב:**

- ביצוע גישה לזיכרון בהתאם לכתובת שהתקבלה מה-ALU בשלב EX.
- שימוש באותות שליטה לקביעת אם לבצע קריאה (MemRead) או כתיבה (MemWrite).
- העברת תוצאה לשלב הבא - או תוצאת ALU, או הערך שהובא מהזיכרון.

שרטוט RTL של ה-entity.

 

שרטוט של המודל

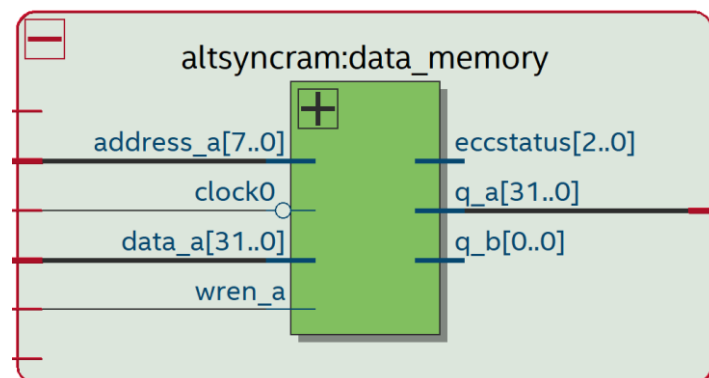

## HAZARD UNIT מודל

יחידת זיהוי הסכנות (Hazard Detection Unit) אחראית על איתור תלותיות בין פקודות הנמצאות בשלבים שונים בצינור, אשר עלולות לגרום לביצוע שגוי של פקודה. יחידה זו מונעת מצב שבו פקודה "קוראת" ערך רגיסטר לפני שהפקודה הקודמת סיימה "לכתוב" לו את התוצאה.

### סוגי סכנות:


1. **Data Hazard** - קיים כאשר פקודה תלויה בערך שהפקודה הקודמת טרם עדכנה.

2. **Control Hazard** - נגרם מפקודות Branch או Jump שמבצעות שינוי ל-PC:


### פתרונות שמיושמים:

- **Stall** - במידה ויש סכנת תלות שאין דרך לעקוף, הפקודה נעצרת ( pipeline לא מתקדם במחזור זה).
- **Flush** - במידה שהתקבלה החלטה שפקודת Branch לא תתבצע, הפקודות שכבר נכנסו בטעות לצינור "נשטפות".
- **Forwarding** - פתרון אלטרנטיבי שמיושם ביחידה אחרת, אך מתואם עם Hazard Unit.

שרטוט RTL של ה-entity.

 

## שרטוט של המודל

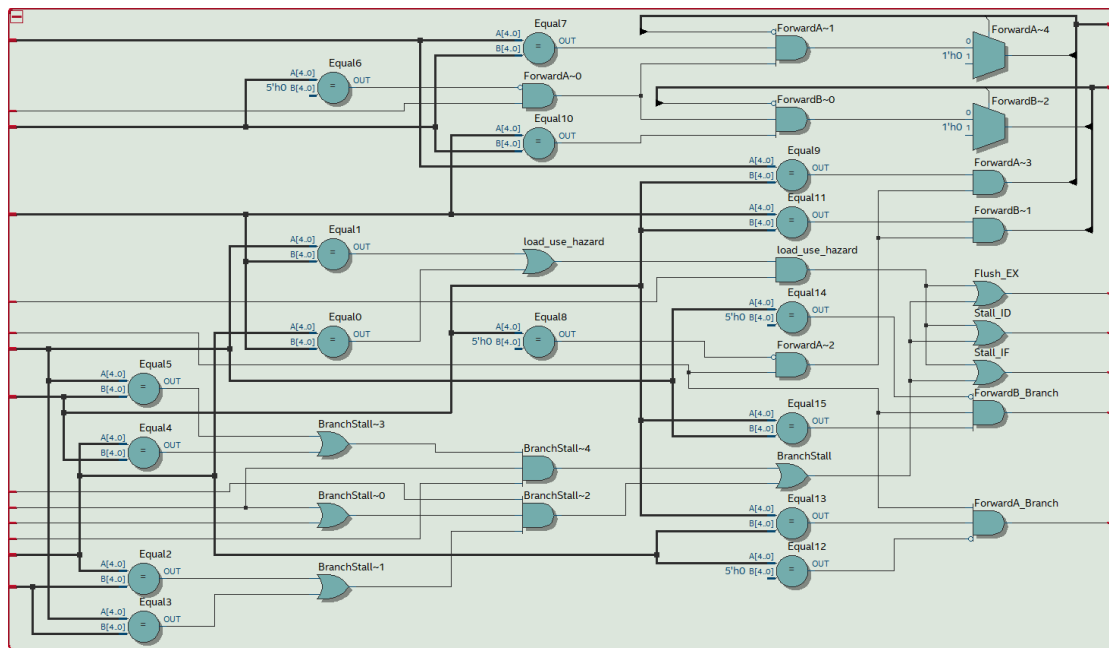




## Signal Tap

במהלך העבודה בוצע אימות חומרתי של תפקוד המערכת על גבי לוח ה-FPGA באמצעות SignalTap, המובנה בסביבת הפיתוח של Quartus. הכלי מאפשר לצפות בזמן אמת באותות פנימיים של המערכת ולנתח את ההתנהגות הדינמית של רכיבי המעבד בצינור.
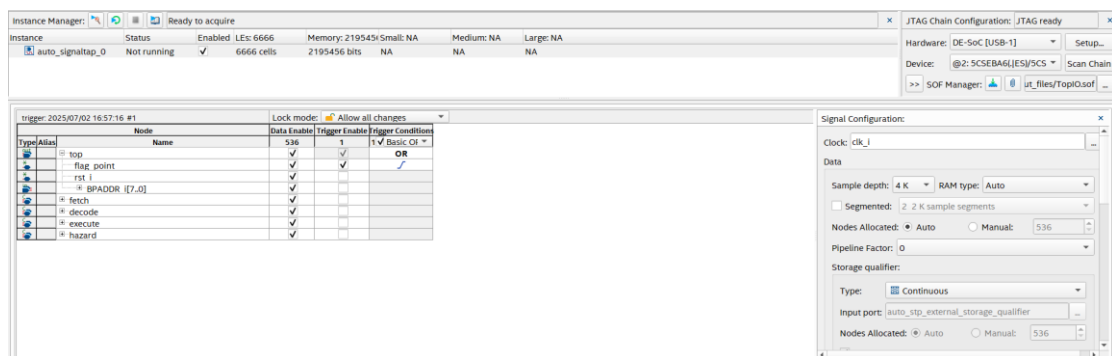
### תהליך ההגדרה

SignalTap פועל לפי עקרון של הקלטת האותות כאשר מתקיים תנאי Trigger, כאשר ערך מסוים של ה-PC מתקבל. לצורך כך:

- הוגדר רגיסטר ייעודי בשם BPADDR\_i אשר מקבל כתובת הפעלה מהמתגים על גבי הלוח (SW[7:0]).
- נעשה שימוש בהשוואה בין ערך ה-PC לבין BPADDR כדי ליצור נקודת עצירה (breakpoint).
- תנאי ההפעלה הוגדר כ-Basic OR עם Trigger יחיד, אשר מספיק כדי להתחיל תיעוד.




נציג דוגמה עבור  $pc = 11h$  כאשר ב-MARS זה  $29h$ .

0x00400044	0x00d05020	add \$10,\$6,\$16	29: add \$t2, \$a2, \$s0 # find resMat pointer with offset
------------	------------	-------------------	--

פקודה זו בעצם מוצאת את הכתובת של מטריצה יעד שאליה יכנסו תוצאות חיבור המטריצות. אנחנו מחברים את הערך שיש ברגיסטר 6 ( $80h$ ) עם הערך של *offset* (0)

Type	Alias	Name	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
		top									
		flag_point									
		rst_i									
		BPADDR_i[7..0]					1h				
		fetch									
		Ifetch:IFE instruction_o[31..0]	00B04820h			00D05020h		8D080000h		8D290000h	
		Ifetch:IFE lcm_addr_w[7..0]	11h			12h		13h		14h	
		Ifetch:IFE pc_o[9..0]	040h			044h		048h		04Ch	
		Ifetch:IFE PCSrc_i[1..0]					0h				
		Ifetch:IFE PCBranch_addr_i[7..0]	30h			31h		32h		13h	
		Ifetch:IFE Jump_addr_i[7..0]	00h			40h		80h		00h	
		Ifetch:IFE next_pc_w[7..0]	11h			12h		13h		14h	
		decode				12h					
		Idecode:ID ForwardA_ID									
		Idecode:ID ForwardB_ID									
		Idecode:ID MementoReg_ctrl_i									
		Idecode:ID RegWrite_ctrl_i									
		Idecode:ID JAL_ctrl_i									
		Idecode:ID Instruction_i[31..0]	00904020h			00B04820h		00D05020h		8D080000h	
		Idecode:ID Stall_ID									
		Idecode:ID read_data1_o[31..0]	10010000h			10010040h		10010080h		0000004h	10010000h
		Idecode:ID read_data2_o[31..0]				00000000h				0000004h	10010000h
		Idecode:ID PCBranch_addr_o[7..0]	30h			31h		32h		13h	
		Idecode:ID Jump_addr_o[7..0]	00h			40h		80h		00h	
		execute									
		Execute:EXE ALUSrc_ctrl_i									
		Execute:EXE alu_ctl_w[3..0]	6h					2h			
		Execute:EXE alu_ctl_w1[3..0]	6h					2h			
		Execute:EXE b_input_w[31..0]	00000040h					00000000h			
		Execute:EXE read_data1_i[31..0]	00000000h			10010000h		10010040h		10010080h	
		Execute:EXE read_data2_i[31..0]	00000040h					00000000h			
		Execute:EXE Instruction_i[31..0]	12110009h			00904020h		00B04820h		00D05020h	
		Execute:EXE funct_i[5..0]	09h					20h			
		Execute:EXE ForwardA_i[1..0]					0h				
		Execute:EXE ForwardB_i[1..0]	1h					0h			
		Execute:EXE Wr_data_FW_MEM_i[31..0]	00000000h			FFFFFFC0h		10010000h		10010040h	
		Execute:EXE Wr_data_FW_WB_i[31..0]	00000040h			00000000h		FFFFFFC0h		10010000h	
		Execute:EXE Wr_reg_addr_o[4..0]	11h			08h		09h		0Ah	
		Execute:EXE WriteData_o[31..0]	00000040h					00000000h			
		Execute:EXE ALUOp_ctrl_i[2..0]	1h					2h			
		Execute:EXE alu_res_o[31..0]	FFFFFFC0h			10010000h		10010040h		10010080h	

 נראה את תוצאת המערכת לאחר שסיימה להריץ את כל השלבים כדי להשוות את תוצאת המערכת שלנו אל מול ה-MARS ולראות שמערכת שלנו רצה כראוי גם חומרתית.



וכאן את תוצאת חיבור המטריצות.